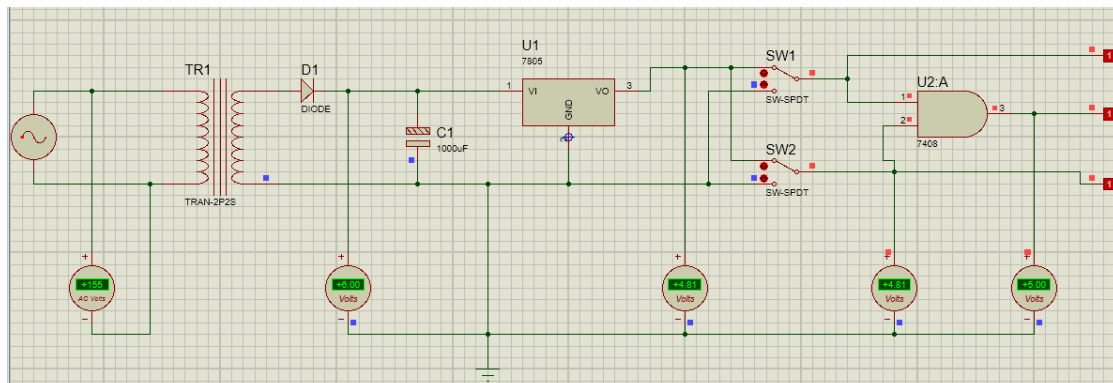


Nama : Andika Wirapala Fathin Azfar
NIM : L200180014
Tanggal Praktikum : 27 Februari 2018

1.



2. Catatan Pengukuran

- Voltmeter AC : 155V
- Voltmeter DC1 : 6V
- Voltmeter DC2 : 4V
- Voltmeter DC3 : 4V
- Voltmeter DC4 : 5V

3. a) AC:

- Arus Bolak-balik
- Berasal dari generator AC

DC:

- Arus searah
- Bersumber dari baterai/sel

b) Karakter tegangan masing-masing Voltmeter

- Tegangan di Voltmeter AC : 155V AC. Karakter Bolak-balik
- Tegangan di Voltmeter DC1 : 6V DC. Karakter Searah
- Tegangan di Voltmeter DC2 : 4V DC. Karakter Searah
- Tegangan di Voltmeter DC3 : 4V DC. Karakter Searah
- Tegangan di Voltmeter DC4 : 5V DC. Karakter Searah